
1. Circuito Aberto - caso 1/5

Entrada de 8 bits (unsigned): 00000000 = 0 | centena/dezena/unidade nos 3 displays

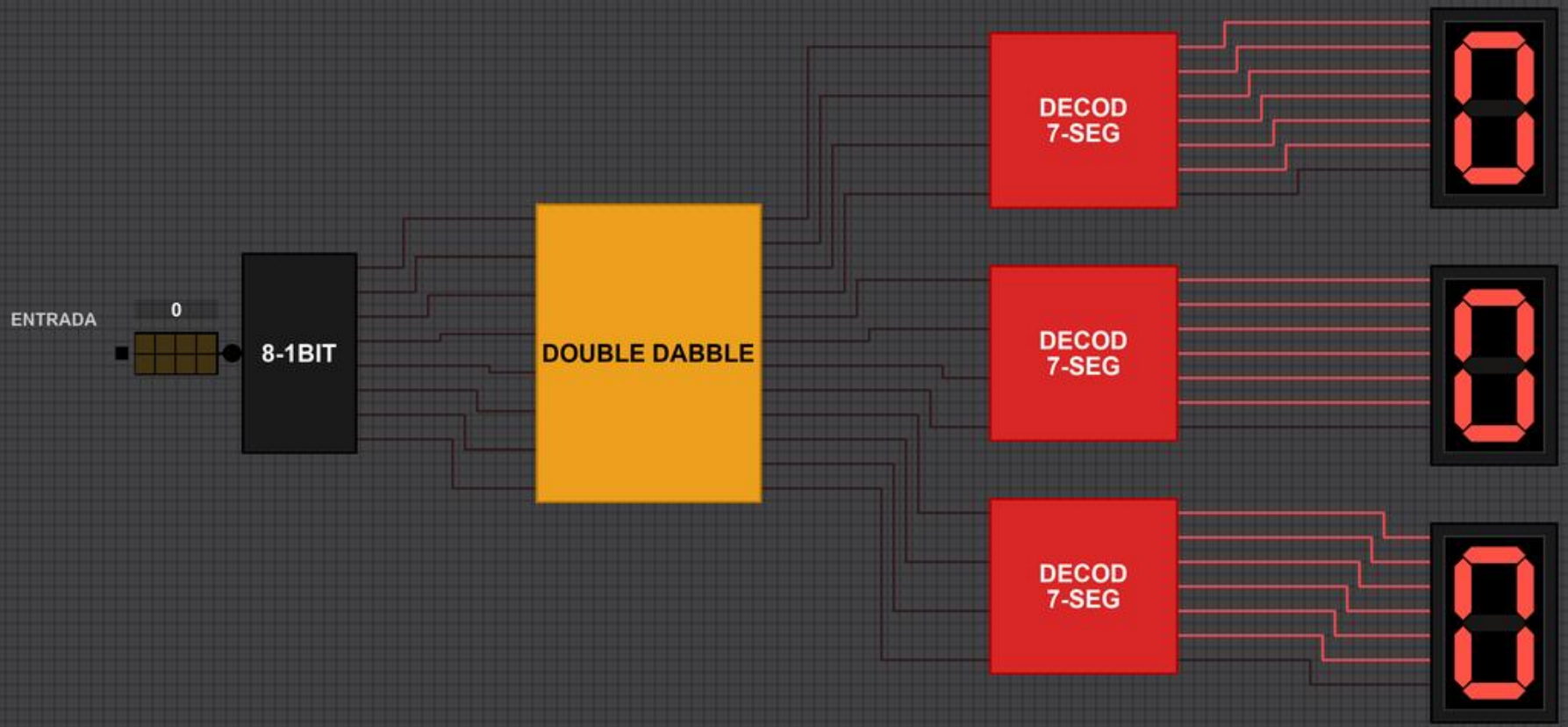

1. Circuito Aberto - caso 2/5

Entrada de 8 bits (unsigned): 00101010 = 42 | centena/dezena/unidade nos 3 displays



1. Circuito Aberto - caso 3/5

Entrada de 8 bits (unsigned): 01100100 = 100 | centena/dezena/unidade nos 3 displays




1. Circuito Aberto - caso 4/5

Entrada de 8 bits (unsigned): 11000111 = 199 | centena/dezena/unidade nos 3 displays



1. Circuito Aberto - caso 5/5

Entrada de 8 bits (unsigned): 11111111 = 255 | centena/dezena/unidade nos 3 displays

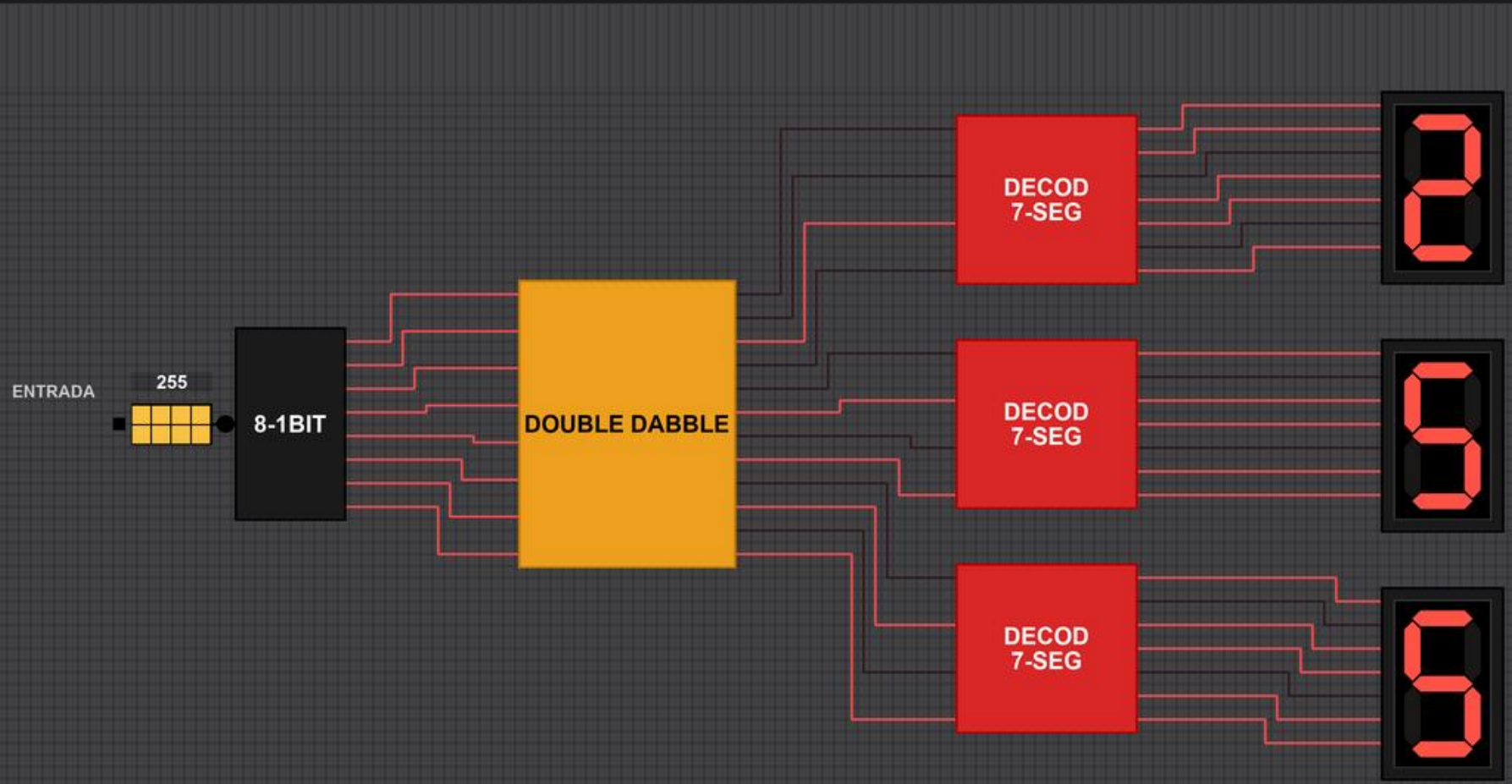

2. Circuito salvo e customizado

TESTE DISPLAY usado como bloco customizado, entrada 10110101 = 181

